Lernzettel

Boolesche Algebra, Normalformen und Minimierungstechniken (Karnaugh-Maps, Quine-McCluskey)

Universität: Technische Universität Berlin

Kurs/Modul: Technische Grundlagen der Informatik (TechGI) - Digitale Systeme

Erstellungsdatum: September 6, 2025



Zielorientierte Lerninhalte, kostenlos! Entdecke zugeschnittene Materialien für deine Kurse:

https://study. All We Can Learn. com

Technische Grundlagen der Informatik (TechGI) - Digitale Systeme

Lernzettel: Boolesche Algebra, Normalformen und Minimierungstechniken (Karnaugh-Maps, Quine-McCluskey)

(1) Grundbegriffe. Die Boolesche Algebra behandelt Aussagenvariablen, die die Werte 0 oder 1 annehmen.

Operatoren:

NOT
$$A = \overline{A}$$
.
 $A \cdot B$ (AND).
 $A + B$ (OR).

(2) Normalformen.

DNF:
$$F = \sum_{i} \prod_{j} l_{ij}$$
,

KNF: $F = \prod_{i} \left(\sum_{j} l_{ij}\right)$.

(3) Karnaugh-Maps.

Grundidee: Einsen in benachbarten Feldern gruppieren (Größen 1, 2, 4, 8), um Variablen zu eliminieren.

Beispiel (3 Variablen):

Sei

$$F(A, B, C) = \Sigma m(0, 1, 2, 3).$$

K-map:

Aus der Gruppenbildung einer Vierergruppe ergibt sich:

$$F = \overline{A}$$
.

(4) Quine–McCluskey.

Ziel: Minimaler Ausdruck durch Eliminierung redundanter Prime-Implicants.

Beispiel (3 Variablen, minterms 1,3,5,7):

Minterms: m(1,3,5,7) mit Binärdarstellung

$$1:001, \quad 3:011, \quad 5:101, \quad 7:111.$$

Schritte:

$$001 \leftrightarrow 011 \Rightarrow A'C$$
,
 $001 \leftrightarrow 101 \Rightarrow B'C$,
 $011 \leftrightarrow 111 \Rightarrow BC$,
 $101 \leftrightarrow 111 \Rightarrow AC$.

Durch weitere Mischung erhält man

C (als gemeinsame Bedingung von A'C und AC bzw. B'C und BC).

$$F(A, B, C) = C.$$

- (5) Übungsaufgaben. Bestimme die minimale Form von $F(A, B, C) = \Sigma m(0, 2, 3, 6)$ mittels Karnaugh-Map und QM.
- Betrachte $F(A,B,C,D)=\Sigma m(0,1,3,7,8,9,11,15)$ (4 Variablen): skizziere die K-map und gib eine minimale Formen an.
- Erkläre kurz, wann eine Gruppe in einer Karnaugh-Map erlaubt ist (Wrapping).